

Nama : Aditya Dicky Kurniawan


NIM : L200180154

Kelas : Kelas E

Modul Ke 1

Tugas Praktikum

Mengubah output menjadi 12 volt

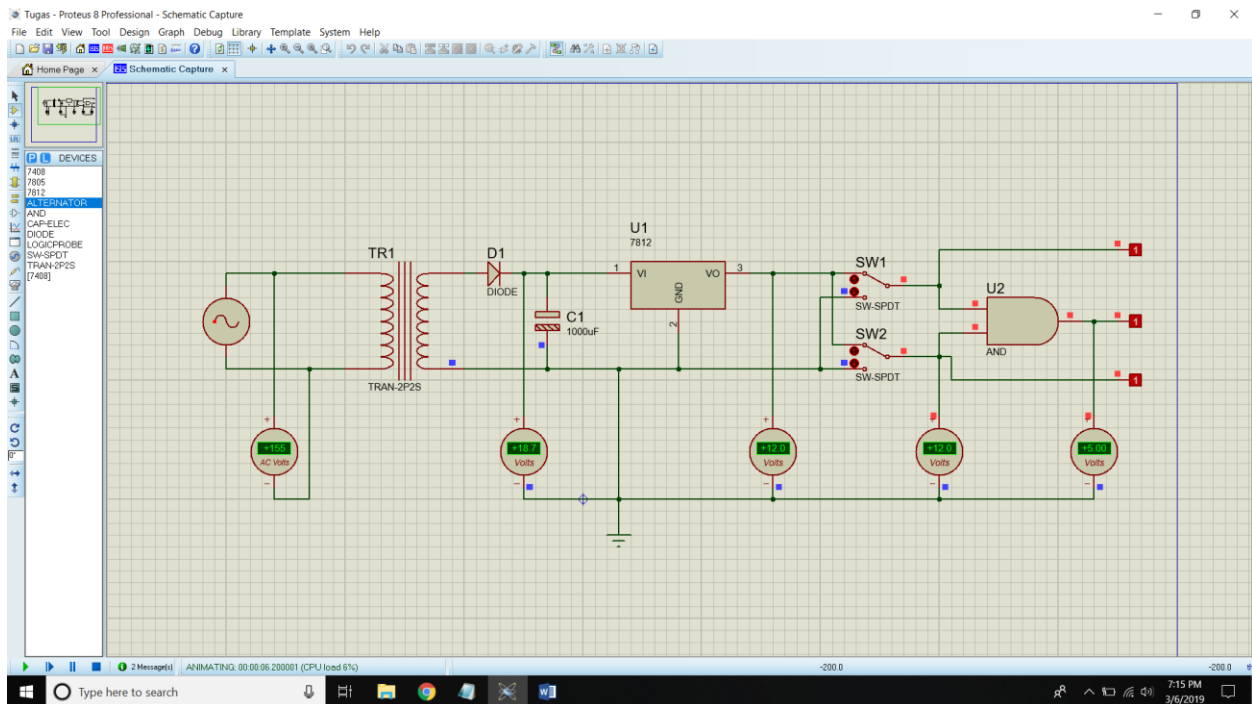

Proses :

- Mengganti 7805 menjadi 7812
- Mengganti trans menjadi 0,12